

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный Исследовательский Университет ИТМО"
Мегафакультет Компьютерных Технологий и Управления
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Вариант №4
Лабораторная работа 2
по дисциплине
‘Функциональная схемотехника’

Выполнил Студент группы Р33102
Лапин Алексей Александрович
Преподаватель:
Васильев С.Е.

г. Санкт-Петербург
2024г.

Содержание

1	Задание	3
1.1	Описание лабораторной работы	3
1.2	Таблица варианта	3
2	Выполнение	3
2.1	Счётчик	3
2.1.1	Разработанный модуль	4
2.1.2	Тестовый план:	5
2.2	Сдвиговый регистр	7
2.2.1	Разработанный модуль	8
2.2.2	Тестовый план:	9
2.3	Конечный автомат	11
2.3.1	Разработанный модуль	14
2.3.2	Тестовый план:	17
2.4	Делитель частоты	21
2.4.1	Разработанный модуль	21
2.4.2	Тестовый план:	22
3	Функция COUNT FREE	25
4	FIFO	27
5	Вывод	28

1 Задание

1.1 Описание лабораторной работы

Лабораторная работа №2 посвящена проектированию последовательной логики на уровне регистровых передач с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

В первой части работы предлагается разработать несколько простых блоков цифровой последовательной логики и объединить их для выполнения заданной функции в одно функционирующее устройство.

Во второй части работы предлагается разработать устройство, управляющее входным потоком данных с помощью одного из указанных алгоритмов обработки.

1.2 Таблица варианта

Вариант	Функция 1	FSM	Функция 2	Разряд ности	Делитель частоты
4	COUNT_FREE	FSM_1	FIFO	32 бит	10

2 Выполнение

2.1 Счётчик

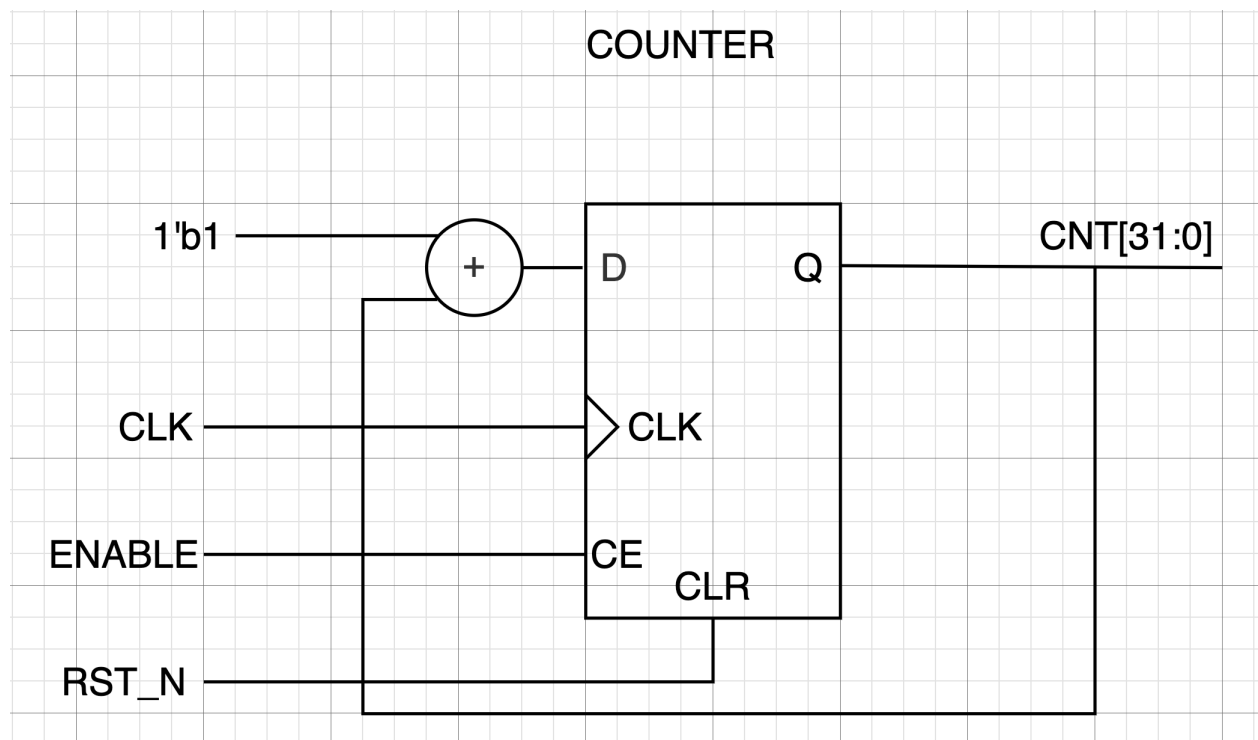


Рис. 1: Синхронный счетчик по переднему фронту с асинхронным сбросом и сигналом разрешения, 32 разряда.

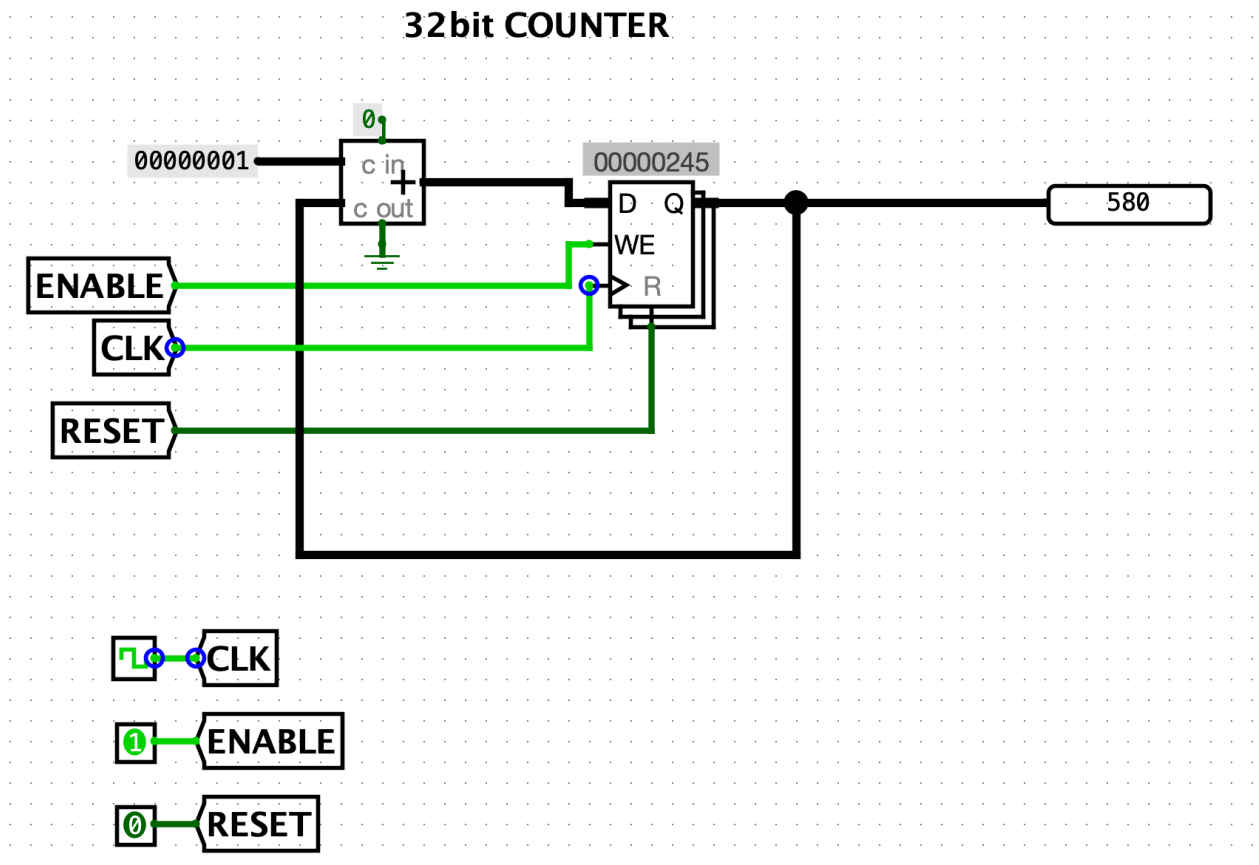


Рис. 2: Синхронный счетчик по переднему фронту с асинхронным сбросом и сигналом разрешения, 32 разряда.

Счетчик тактируется от CLK по переднему фронту. Когда уровень enable высокий, то счетчик инкрементируется, когда уровень низкий — счетчик сохраняет свое значение с предыдущего такта.

По заднему фронту rst_n счетчик асинхронно сбрасывается в 0.

На выходе счетчика по переднему фронту выставляется значение $Q(t - 1) + 1$ по модулю разрядности счетчика.

2.1.1 Разработанный модуль

```

1 module counter
2 #(
3     parameter WIDTH = 32
4 )
5 (
6     input clk,
7     input rst_n,
8     input enable,
9     output reg [WIDTH - 1:0] cnt
10 );
11 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
12     if(!rst_n)
13         cnt <= {WIDTH{1'b0}};
14     else if (enable)
15         cnt <= cnt + 1'b1;

```

```

16         else
17             cnt <= cnt;
18     end
19 endmodule

```

2.1.2 Тестовый план:

Области эквивалентности:

- enable = 1, rst_n = 1 – инкремент
- enable = 1, rst_n = 0 – сброс
- enable = 0, rst_n = 1 – сохранение значения

```

1  `timescale 1ns/10ps
2  `include "counter/src/counter.v"
3
4  module counter_tb;
5      localparam WIDTH = 32;
6
7      reg clk;
8      reg rst_n;
9      reg enable;
10     wire [WIDTH-1:0] cnt;
11
12     reg [WIDTH-1:0] tst_out;
13
14     reg passed = 1'b1;
15
16     counter #(.WIDTH(WIDTH)) counter_dut(
17         .clk (clk),
18         .rst_n (rst_n),
19         .enable (enable),
20         .cnt (cnt)
21     );
22
23     /* Clock generation */
24     initial begin
25         clk = 0;
26         forever #10 clk = !clk;
27     end
28
29     task check;
30     begin
31         if(tst_out != cnt) begin
32             $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
33                 $time, tst_out, cnt);
34             passed = 1'b0;
35         end
36     end
37     endtask
38
39     integer i;

```

```

39  initial begin
40      rst_n = 0;
41      enable = 1;
42      #1 rst_n = 1;
43
44      tst_out = {WIDTH{1'b0}};
45
46      /* Test 1: Count to 10 */
47      for(i = 1; i < 10; i = i + 1) begin
48          @(posedge clk) begin
49              tst_out = i;
50          end
51          @(negedge clk) check;
52      end
53
54
55      /* Test 2: Reset, Should Be 0 */
56      @(posedge clk) begin
57          rst_n <= 0;
58          tst_out <= 0;
59      end
60      @(negedge clk) check;
61
62      rst_n <= 1;
63
64      /* Test 3: Count to 3 */
65      for(i = 1; i < 3; i = i + 1) begin
66          @(posedge clk) begin
67              tst_out = i;
68          end
69          @(negedge clk) check;
70      end
71
72      /* Test 4: Enable = 0, Should Be 3 */
73      @(posedge clk) begin
74          enable <= 0;
75          tst_out <= 3;
76      end
77      repeat(10) @(negedge clk) check;
78
79      /* Test 5: Continue, Enable = 1, Should Be 17 */
80      @(posedge clk) begin
81          enable <= 1;
82          tst_out <= 3;
83      end
84      for(i = 4; i < 17; i = i + 1) begin
85          @(posedge clk) begin
86              tst_out = i;
87          end
88          @(negedge clk) check;
89      end
90
91      if(passed)

```

```

92         $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
93     else
94         $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
95     #10; $finish;
96 end
97
98 initial begin
99     $dumpfile("build/counter.vcd");
100     $dumpvars(1);
101 end
102
103
104
105 endmodule

```

Результаты тестирования:

[T=720] All tests passed

 


Рис. 3: Временная диаграмма работы счетчика

2.2 Сдвиговый регистр

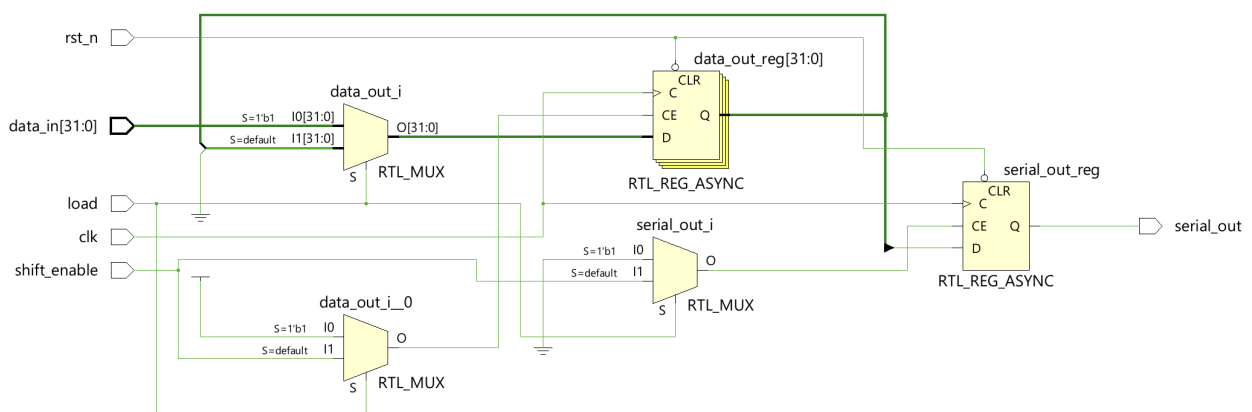


Рис. 4: Схема сдвигового регистра с параллельной загрузкой и последовательным сдвигом вправо

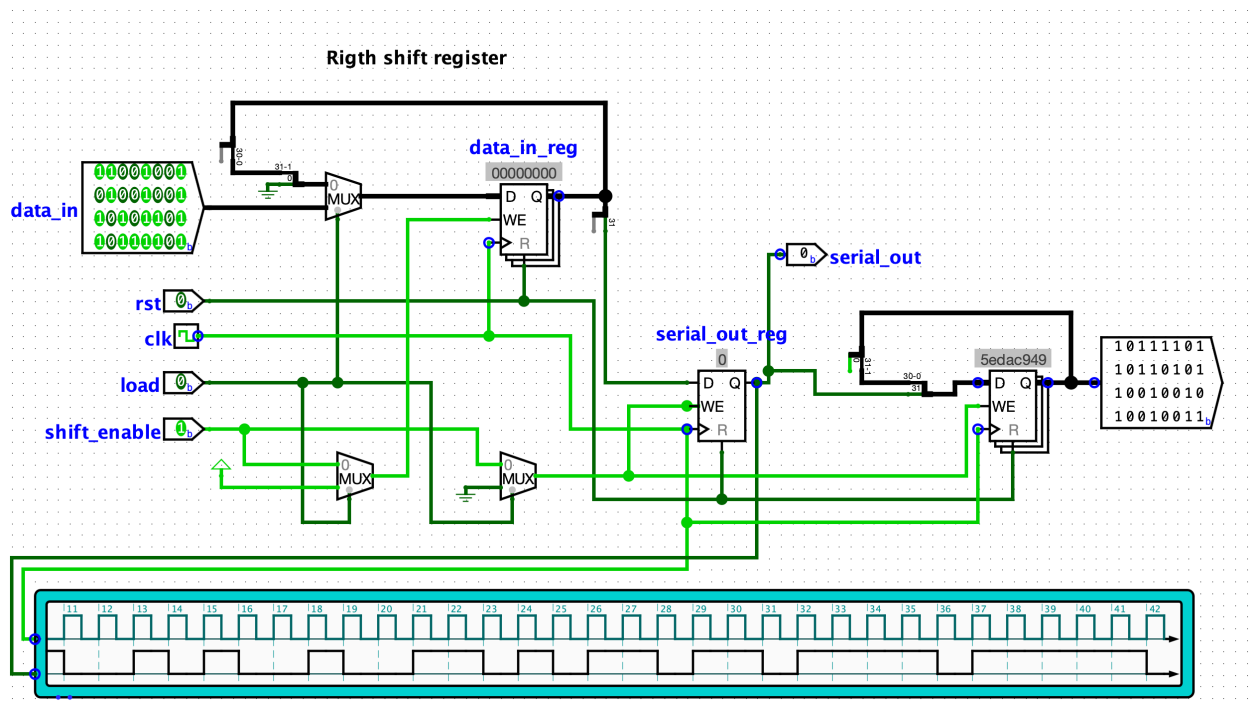


Рис. 5: Схема сдвигового регистра с параллельной загрузкой и последовательным сдвигом вправо

Сдвиговой регистр с параллельной загрузкой и последовательным сдвигом вправо. Каждый фронт тактового сигнала, при наличии активного сигнала разрешения, выполняется операция сдвига вправо. При наличии активного сигнала загрузки, в регистр загружается значение с входа D. По заднему фронту сигнала сброса, регистр сбрасывается в 0.

2.2.1 Разработанный модуль

```

1  /* 32 - bit Right Shift register with shift_enable */
2  module shift_right
3  #(
4      parameter WIDTH = 32
5  )
6  (
7      input clk,
8      input rst_n,
9      input [WIDTH - 1:0] data_in,
10     input shift_enable,
11     input load,
12     output reg serial_out
13 );
14
15     reg [WIDTH - 1:0] data_out;
16     always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
17         if (!rst_n)
18             {serial_out, data_out} <= {1'b0, {WIDTH-1{1'b0}}};
19         else if(load)
20             data_out <= data_in;
21         else if (shift_enable)

```



```

22         {data_out[WIDTH-1:0], serial_out} <= {1'b0,
           data_out[WIDTH-1:0]};
23     else
24         data_out <= data_out;
25     end
26
27 endmodule

```

2.2.2 Тестовый план:

1. Протестировать сдвиг при пустом буфере.
2. Протестировать сброс регистра.
3. Протестировать загрузку значения в регистр.
4. Протестировать сдвиг данных после сброса.

 


Рис. 6: Временная диаграмма работы сдвигового регистра

```

1  'timescale 1ns/100ps
2  'include "shift_right/src/shift_right.v"
3
4  module shift_right_tb;
5      localparam WIDTH=32;
6
7      reg clk;
8      reg rst_n;
9      reg [WIDTH-1:0] data_in;
10     reg shift_en;
11     reg load;
12     wire serial_out;
13
14     reg passed = 1;
15
16     reg tst_out;
17     reg [WIDTH-1:0] tst_temp;
18     reg [WIDTH-1:0] tst_value = 32'hFF123456;
19
20     shift_right #(.WIDTH(WIDTH)) shift_right_dut (
21         .clk(clk),
22         .load(load),
23         .rst_n(rst_n),
24         .data_in(data_in),

```

```

25         .shift_enable(shift_en),
26         .serial_out(serial_out)
27     );
28
29     /* Clock generation */
30     initial begin
31         clk = 0;
32         forever #10 clk = ~clk;
33     end
34
35     task check;
36     begin
37         if(tst_out != serial_out) begin
38             $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
39                     $time, tst_out, serial_out);
40             passed = 0;
41         end
42     end
43 endtask
44
45 integer i;
46
47 initial begin
48     $dumpfile("build/shift_right.vcd");
49     $dumpvars(1);
50     $display("##### Starting simulation
51             #####");
52
53     shift_en = 0;
54     rst_n = 1;
55     load = 0;
56
57     tst_temp = tst_value;
58
59     @(negedge clk) begin
60         data_in <= tst_value;
61         load <= 1;
62     end
63
64     @(negedge clk) begin
65         load <= 0;
66     end
67
68     shift_en <= 1;
69
70     /* Test: Load value */
71     $display("##### TEST: Load value #####");
72     for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
73         @(posedge clk)
74             {tst_temp[WIDTH-1:0], tst_out} <= {1'b0,
75                                                 tst_temp[WIDTH-1:0]};
76         @(negedge clk) check;
77     end
78
79     /* Test: Reset, Should Be 0 */

```

```

75     $display("##### TEST: Reset #####");
76     rst_n = 0;
77     tst_out = 0;
78     @(posedge clk) check;
79     rst_n = 1;
80
81     /* Test: Buffer is empty */
82     $display("##### TEST: Buffer is empty #####");
83     @(posedge clk) check;
84
85     /* Test: Shift right continue */
86     $display("##### TEST: Shift right continue #####");
87     @(negedge clk) begin
88         tst_temp <= tst_value;
89         data_in <= tst_value;
90         load <= 1;
91     end
92     @(negedge clk) begin
93         load <= 0;
94     end
95     shift_en <= 1;
96
97     for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
98         @(posedge clk)
99             {tst_temp[WIDTH-1:0], tst_out} <= {1'b0,
100                 tst_temp[WIDTH-1:0]};
101         @(negedge clk) check;
102     end
103     if(passed)
104         $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
105     else
106         $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
107     #10; $finish;
108
109 end
110 endmodule

```

Результаты тестирования:


```

##### Starting simulation #####
##### TEST: Load value #####
##### TEST: Reset #####
##### TEST: Buffer is empty #####
##### TEST: Shift right continue #####
[T=1060] All tests passed

```

2.3 Конечный автомат

Схема конечного автомата

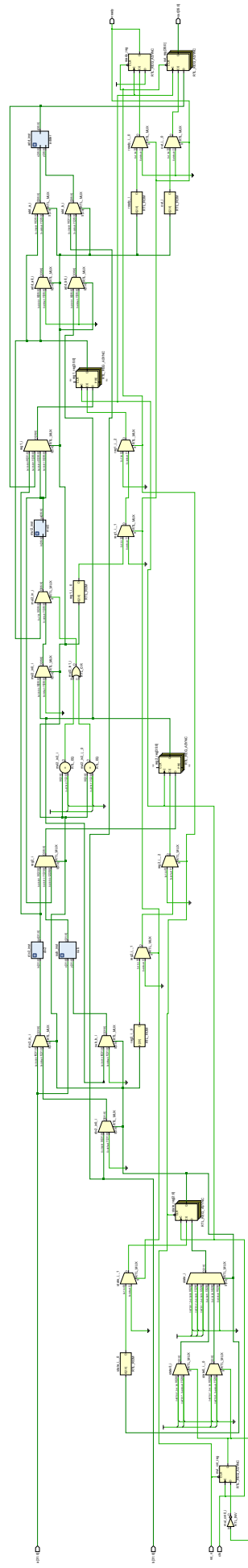

Конечный автомат состоит из 6 состояний, которые соответствуют последовательным этапам вычисления функции $(A/2 + B) * 8 + (A - B/2) * 4$.

Входные данные:

- clk: тактовый сигнал
- a, b: входные данные шириной WIDTH бит
- rst_n: асинхронный сигнал сброса

Работа модуля:

- Модуль fsm использует конечный автомат с шестью состояниями (S0, S1, S2, S3, S4, S5) для выполнения последовательности операций над входными данными.
- В каждом состоянии выполняются определенные операции, такие как деление на 2 (div2), сложение (adder), умножение на 2 (mul2) и вычитание (sub).
- Результаты промежуточных операций сохраняются в регистрах reg1 и reg2.
- Переходы между состояниями происходят на каждом такте тактового сигнала clk, если сигнал ready неактивен.
- В состоянии S0:
 - Значение a делится на 2 с помощью модуля div2, результат сохраняется в reg1.
- В состоянии S1:
 - Значение b делится на 2 с помощью модуля div2, результат сохраняется в reg2.
 - Значение reg1 складывается с b с помощью модуля adder, результат сохраняется в reg1.
- В состоянии S2:
 - Значение a вычитается из reg2 с помощью модуля sub, результат сохраняется в reg2.
 - Значение reg1 умножается на 2 с помощью модуля mul2, результат сохраняется в reg1.
- В состоянии S3:
 - Значение reg1 умножается на 2 с помощью модуля mul2, результат сохраняется в reg1.
 - Если счетчик mul_cnt равен 0, переход в состояние S4, иначе остаемся в S3
- В состоянии S4:
 - Значение reg2 умножается на 4 с помощью модуля mul2, результат сохраняется в reg2.
 - Если счетчик mul_cnt равен 0, переход в состояние S5, иначе остаемся в S4.
- В состоянии S5:

- Значения reg1 и reg2 складываются с помощью модуля adder, результат сохраняется в out.
- Сигнал ready устанавливается в 1, указывая на готовность результата.

Выходные данные:

- out: выходные данные, содержащие результат вычислений
- ready: сигнал готовности результата

2.3.1 Разработанный модуль

Сумматор

```

1 'timescale 1ps/1ps
2 module adder
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] x, y,
8     output [WIDTH - 1:0] z
9 );
10     assign z = x + y;
11 endmodule

```

Делитель на 2

```

1 'timescale 1ps/1ps
2 module div2
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] in,
8     output [WIDTH - 1:0] out
9 );
10     assign out = in >> 1;
11 endmodule

```

Умножитель на 8

```

1 'timescale 1ps/1ps
2 module mul2
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] in,
8     output [WIDTH - 1:0] out
9 );
10     assign out = in << 1;
11 endmodule

```

Вычитатель

```

1 'timescale 1ps/1ps
2 module sub
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] x, y,
8     output [WIDTH - 1:0] z
9 );
10     assign z = x + (~y) + 1;
11
12 endmodule

```

Конечный автомат

```

1 'include "fsm/src/sub.v"
2 'include "fsm/src/adder.v"
3 'include "fsm/src/mul2.v"
4 'include "fsm/src/div2.v"
5 module fsm
6 #(
7     parameter WIDTH = 32,
8     parameter OP_WIDTH = WIDTH + 4,
9     parameter DIV_WIDTH = WIDTH - 1,
10    parameter MUL1_WIDTH = WIDTH + 3,
11    parameter MUL2_WIDTH = WIDTH,
12    parameter ADDER1_WIDTH = WIDTH,
13    parameter ADDER2_WIDTH = WIDTH + 3,
14    parameter SUB_WIDTH = WIDTH - 2
15 )
16 (
17     input clk,
18     input [WIDTH - 1:0] a, b,
19     input rst_n,
20     output reg[OP_WIDTH-1:0] out,
21     output reg ready
22 );
23
24     localparam [2:0]
25         S0 = 3'b000,
26         S1 = 3'b001,
27         S2 = 3'b010,
28         S3 = 3'b011,
29         S4 = 3'b100,
30         S5 = 3'b101;
31
32     reg [2:0] state;
33     reg mul_cnt = 0;
34
35     /* instantiate div2 module */
36     wire [WIDTH - 1:0] div2_in;
37     wire [WIDTH - 1:0] div2_out;
38     div2 #(.WIDTH(WIDTH)) div2_inst (
39         .in(div2_in),

```

```

40     .out(div2_out)
41 );
42
43 /* instantiate adder module */
44 wire [OP_WIDTH - 1:0] add_a, add_b;
45 wire [OP_WIDTH - 1:0] add_z;
46 adder #(.WIDTH(OP_WIDTH)) add_inst (
47     .x(add_a),
48     .y(add_b),
49     .z(add_z)
50 );
51
52 /* instantiate mul2 module */
53 wire [OP_WIDTH - 1:0] mul2_in;
54 wire [OP_WIDTH - 1:0] mul2_out;
55 mul2 #(.WIDTH(OP_WIDTH)) mul2_inst (
56     .in(mul2_in),
57     .out(mul2_out)
58 );
59
60 /* instantiate sub module */
61 wire [WIDTH - 1:0] sub_b;
62 wire [WIDTH - 1:0] sub_z;
63 sub #(.WIDTH(WIDTH)) sub_inst (
64     .x(a),
65     .y(sub_b),
66     .z(sub_z)
67 );
68
69 // Additional registers to manage values consistently
70 reg [OP_WIDTH - 1:0] reg1, reg2;
71
72 always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
73     if (!rst_n) begin
74         state <= S0;
75         out <= {WIDTH + 4{1'b0}};
76         mul_cnt <= 0;
77         ready <= 1'b0;
78     end
79     else begin
80         mul_cnt <= !mul_cnt;
81         if(!ready) begin
82             case (state)
83                 S0: begin
84                     /* reg1 = (A / 2) */
85                     reg1 <= div2_out;
86                     state <= S1;
87                 end
88                 S1: begin
89                     /* reg2 = (B / 2) */
90                     reg2 <= div2_out;
91                     /* reg1 = (A / 2 + B) */
92                     reg1 <= add_z;

```



```

93         state <= S2;
94     end
95     S2: begin
96         /* reg2 = (A - B / 2)*/
97         reg2 <= sub_z;
98         /* reg1 = ((A / 2) + B) * 2 */
99         reg1 <= mul2_out;
100        state <= S3;
101    end
102    S3: begin
103        /* reg1 = ((A / 2) + B) * 2 * 4 */
104        reg1 <= mul2_out;
105        state <= !mul_cnt ? S4 : S3;
106    end
107    S4: begin
108        /* reg2 = (A - B / 2) * 4 */
109        reg2 <= mul2_out;
110        state <= !mul_cnt ? S5 : S4;
111    end
112    S5: begin
113        /* out = ((A / 2) + B) * 8 + (A - B / 2) * 4
114        */
115        out <= add_z;
116        ready <= 1'b1;
117    end
118    default: begin
119        state <= S0;
120    end
121 endcase
122 end
123 end
124 end
125
126 assign div2_in = state == S0 ? a :
127         state == S1 ? b : 0;
128 assign sub_b = state == S2 ? reg2 : 0;
129 assign mul2_in = state == S2 || state == S3 ? reg1 :
130         state == S4 ? reg2 : 0;
131 assign add_a = state == S1 ? reg1 :
132         state == S5 ? reg1 : 0;
133 assign add_b = state == S1 ? b : state == S5 ? reg2 : 0;
134 endmodule

```

2.3.2 Тестовый план:

1. Протестировать правильность вычисления функции на любых валидных входных данных.
2. Протестировать сброс автомата.
3. Протестировать максимальные значения входных аргументов. $a = 2^{32} - 1$ and $b = 2^{32} - 1$

4. Протестировать значения 0 входных аргументов. $a = 0$ and $b = 0$
5. Протестировать минимальные значения входных аргументов. $a = -2^{31}$ and $b = -2^{31}$

```
1 `timescale 1ps/1ps
2 `include "fsm/src/fsm.v"
3 module fsm_tb;
4     localparam WIDTH = 32;
5     localparam OP_WIDTH = WIDTH + 4;
6     reg clk;
7     reg [WIDTH - 1:0] a, b;
8     reg rst_n;
9     wire ready;
10    wire [OP_WIDTH-1:0] out;
11    reg passed = 1;
12    reg [OP_WIDTH-1:0] tst_out;
13    fsm #(.WIDTH(WIDTH)) fsm_dut (
14        .clk(clk),
15        .rst_n(rst_n),
16        .a(a),
17        .b(b),
18        .out(out),
19        .ready(ready)
20    );
21
22    /* Clock generation */
23    initial begin
24        clk = 0;
25        forever #10 clk = ~clk;
26    end
27
28    task check;
29        begin
30            if(tst_out != out) begin
31                $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
32                    $time, tst_out, out);
33                passed = 0;
34            end
35        end
36    endtask
37
38    task calfunc(input [WIDTH - 1:0] a, b, output [OP_WIDTH-1:0]
39        out);
40        begin
41            out = ((a / 2) + b) * 8 + (a - (b / 2)) * 4;
42        end
43    endtask
44
45    initial begin
46        $dumpfile("build/fsm.vcd");
47        $dumpvars(1);
```

```

47 $monitor("[T=%0d] state->%0d, reg1=%0d, reg2=%0d, add_a=%0d,
    add_b=%0d, div2_in=%0d, mul2_in=%0d, mul_cnt=%0d,
    ready=%b, out=%0d",
48     $time, fsm_dut.state, fsm_dut.reg1,
        fsm_dut.reg2, fsm_dut.add_a, fsm_dut.add_b,
        fsm_dut.div2_in, fsm_dut.mul2_in, fsm_dut.mul_cnt,
        fsm_dut.ready, fsm_dut.out);
49
50 rst_n = 0;
51
52 /* Test: a = 6 and b = 4 */
53 $display("[T=%0g] Test 1: a = 6, b = 4", $time);
54 @(negedge clk) begin
55     a <= 32'd6;
56     b <= 32'd4;
57     rst_n <= 1;
58 end
59 while (!ready) begin
60     @(posedge clk);
61 end
62 calfunc(a, b, tst_out);
63 check;
64
65 /* Test: Reset */
66 $display("[T=%0g] Test 2: Reset", $time);
67 @(negedge clk) begin
68     rst_n <= 0;
69     a <= 32'd5678;
70     b <= 32'd1234;
71 end
72 tst_out = 0;
73 @(posedge clk) check;
74
75 @(negedge clk) begin
76     rst_n <= 1;
77 end
78
79 while (!ready) begin
80     @(posedge clk);
81 end
82 calfunc(a, b, tst_out);
83 @(posedge clk) check;
84
85 /* Test: Max values a = 2^32 - 1 and b = 2^32 - 1 */
86 $display("[T=%0g] Test 3: a = 2^32 - 1, b = 2^32 - 1",
    $time);
87 @(negedge clk) begin
88     rst_n <= 0;
89 end
90 @(negedge clk) begin
91     // a = 2^32 - 1
92     a <= 32'hFFFFFFFF;
93     // b = 2^32 - 1

```

```

94         b <= 32'hFFFFFFFF;
95         rst_n <= 1;
96     end
97     while (!ready) begin
98         @(posedge clk);
99     end
100    calfunc(a, b, tst_out);
101    @(posedge clk) check;
102
103    /* Test: Zero values a = 0 and b = 0 */
104    $display("[T=%0g] Test 4: a = 0, b = 0", $time);
105    @(negedge clk) begin
106        a <= 32'h0;
107        b <= 32'h0;
108        rst_n <= 0;
109    end
110    @(negedge clk) begin
111        rst_n <= 1;
112    end
113    while (!ready) begin
114        @(posedge clk);
115    end
116    calfunc(a, b, tst_out);
117    @(posedge clk) check;
118
119    if(passed)
120        $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
121    else
122        $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
123    #30; $finish;
124 end
125
126 endmodule

```

Результаты тестирования:

[T=0] Test 1: a = 6, b = 4
 [T=250] Test 2: Reset
 [T=530] Test 3: a = $2^{32} - 1$, b = $2^{32} - 1$
 [T=550] Test 4: a = 0, b = 0
 [T=830] Test 5: a = -2^{31} , b = -2^{31}
 [T=1110] All tests passed

 


Рис. 7: Временная диаграмма работы конечного автомата

2.4 Делитель частоты

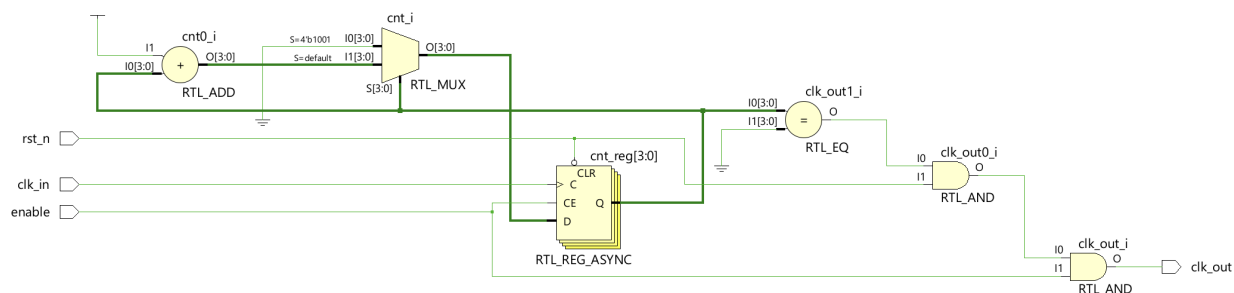


Рис. 8: Схема делителя частоты, уменьшает частоту на 10 раз

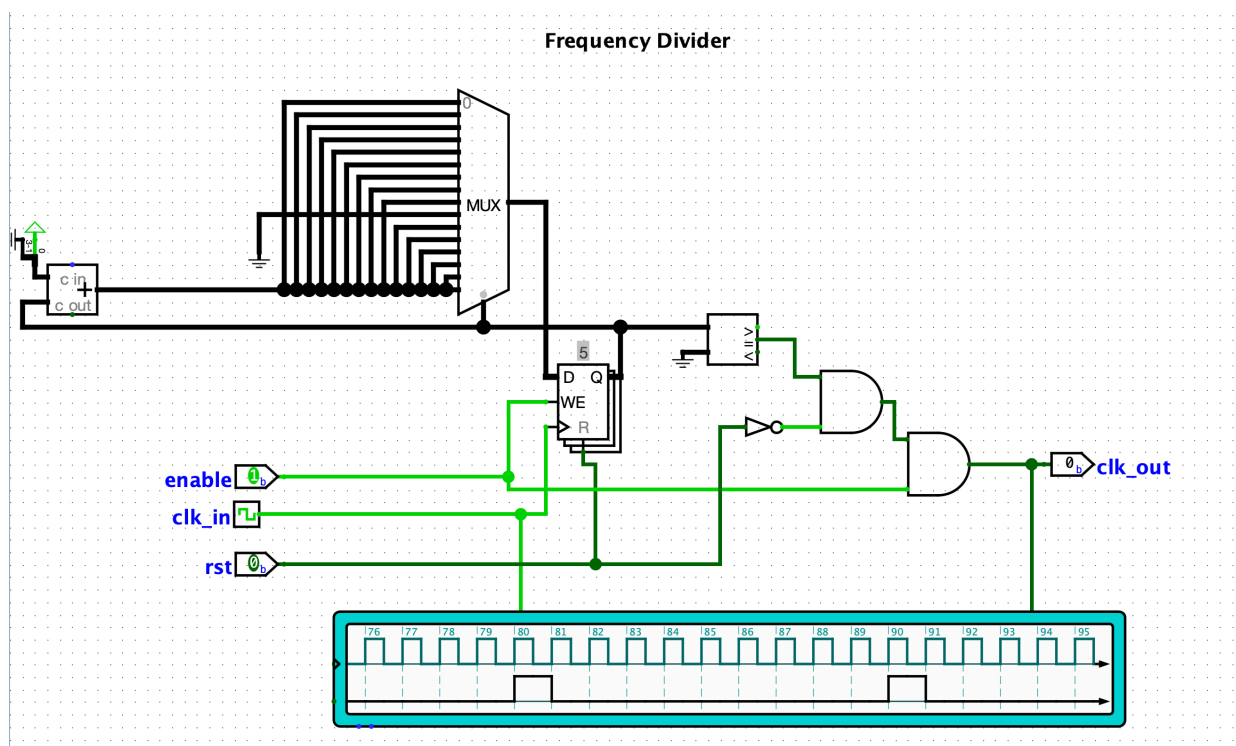


Рис. 9: Схема делителя частоты, уменьшает частоту на 10 раз

При подаче асинхронного сигнала сброса rst d-триггер сбрасывается. С каждым тактом инкрементируется значение регистра cnt_reg до тех пор, пока cnt не станет равным значению DIV_CNT-1. Тогда значение регистра clk_out становится равным 1 и обнуляется значение cnt.

2.4.1 Разработанный модуль

```
1 /* Frequency clock divider */
2 module freq_div
3 #(
4     parameter DIV_CNT = 10,
```

```

5     parameter WIDTH = $clog2(DIV_CNT)
6 )
7 (
8     input  clk_in,
9     input  rst_n,
10    input  enable,
11    output clk_out
12 );
13    reg [WIDTH-1:0] cnt;
14
15    always @(posedge clk_in or negedge rst_n) begin
16        if(!rst_n)
17            cnt <= {WIDTH{1'b0}};
18        else if (enable)
19            if (cnt == DIV_CNT - 1)
20                cnt <= {WIDTH{1'b0}};
21            else
22                cnt <= cnt + 1'b1;
23        else
24            cnt <= cnt;
25    end
26
27    assign clk_out = (cnt == 0 && rst_n && enable) ? 1'b1 : 1'b0;
28 endmodule

```

2.4.2 Тестовый план:

1. Протестировать правильное деление частоты на 10.
2. Протестировать сброс делителя.
3. Протестировать сигнал разрешения.
4. Протестировать продолжение работы после сброса.

```

1 `timescale 1ns/1ps
2 `include "freq_div/src/freq_div.v"
3
4 module freq_div_tb;
5     localparam DIV_CNT = 10;
6     reg  clk_in;
7     reg  rst_n;
8     reg  enable;
9     wire clk_out;
10    freq_div #(.DIV_CNT(DIV_CNT)) fd_dut(
11        .clk_in (clk_in),
12        .rst_n  (rst_n),
13        .enable (enable),
14        .clk_out (clk_out)
15    );
16
17    reg passed = 1;
18    reg tst_out;

```

```

19
20  /* Clock generation */
21
22  initial begin
23      clk_in = 0;
24      forever #10 clk_in = !clk_in;
25  end
26
27  task check;
28      begin
29          if(tst_out != clk_out) begin
30              $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
31                  $time, tst_out, clk_out);
32              passed = 1'b0;
33          end
34      end
35  endtask
36
37  integer i;
38  initial begin
39      $dumpfile("build/freq_div.vcd");
40      $dumpvars(1);
41      $monitor("[T=%0d] enable=%b, rst_n=%b, cnt=%0d, clk_out=%b",
42          $time, enable, rst_n, fd_dut.cnt, clk_out);
43
44      rst_n = 0;
45      enable = 1;
46      #1 rst_n = 1;
47
48      tst_out = 1'b0;
49
50      /* Test 1: Count test */
51      $display("[T=%0g] Test 1: Count test", $time);
52      for(i = 1; i < 98; i = i + 1) begin
53          @(posedge clk_in) begin
54              if(i % DIV_CNT == 0)
55                  tst_out = 1'b1;
56              else tst_out = 1'b0;
57          end
58          @(negedge clk_in) begin
59              check;
60          end
61      end
62
63      /* Test 2: Reset, Should Be 0 */
64      $display("[T=%0g] Test 2: Reset, Should Be 0", $time);
65      @(posedge clk_in) begin
66          rst_n <= 0;
67          tst_out <= 0;
68      end
69      @(negedge clk_in) check;

```

```

70      #1 rst_n = 1;
71
72      /* Test 3: Continue count */
73      $display("[T=%0g] Test 3: Continue count", $time);
74      for(i = 1; i < 98; i = i + 1) begin
75          @(posedge clk_in) begin
76              if(i % DIV_CNT == 0)
77                  tst_out = 1'b1;
78              else tst_out = 1'b0;
79          end
80          @(negedge clk_in) begin
81              check;
82          end
83      end
84
85      /* Test 4: Enable disable */
86      $display("[T=%0g] Test 4: Enable disable", $time);
87      rst_n = 0;
88      enable <= 0;
89      @(posedge clk_in) begin
90          tst_out <= 0;
91          rst_n <= 1;
92      end
93      repeat(93) @(negedge clk_in) check;
94
95      if(passed)
96          $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
97      else
98          $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
99      #30; $finish;
100
101      end
102  endmodule

```

 


Рис. 10: Временная диаграмма работы делителя частоты

Результаты тестирования:

```

[T=1] Test 1: Count test
[T=1940] Test 2: Reset, Should Be 0
[T=1961] Test 3: Continue count
[T=3900] Test 4: Enable disable
[T=5760] All tests passed

```


3 Функция COUNT FREE

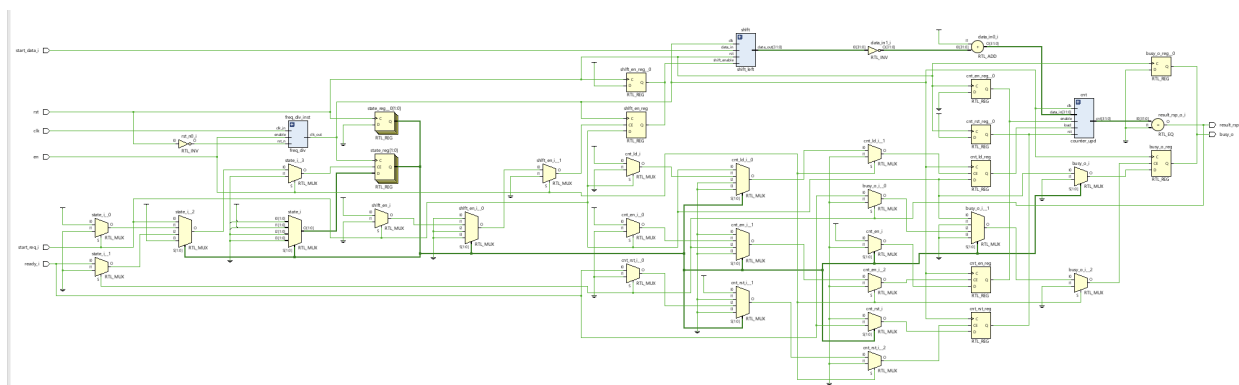


Рис. 11: Схема функции COUNT_FREE

Задание:

Необходимо после прохождения определенного количества времени сформировать од-нобитный сигнал запроса. Информацию о количестве тактов, после которого необходи-мо формировать сигнал, устройство получает по однобитному последовательностному порту запроса. Необходимые сигналы в интерфейсе вашего модуля:

Порт	Тип	Описание
clk	Вх.	Сигнал тактовой частоты.
rst	Вх.	Асинхронный сигнал сброса.
start_req_i	Вх.	Сигнал запроса. Представляет собой сигнал валидности для однобитного сигнала входных данных.
start_data_i	Вх.	Однобитный сигнал данных, представляющий собой один разряд исходного числа.
ready_i	Вх.	Сигнал готовности внешнего устройства принять результат.
result_rsp_o	Вых.	Сигнал готовности результата. Выставляется в высокий уровень тогда и только тогда, когда на шине данных установлен корректный результат. Держится в высоком состоянии ровно один период тактового сигнала, когда внешнее устройство готово принять результат; в противном случае держится в высоком состоянии до тех пор, пока устройство не будет готово принять результат.
busy_o	Вых.	Сигнал занятости устройства.

Входные данные:

- clk: тактовый сигнал
- en: сигнал разрешения работы модуля
- rst: сигнал сброса

- start_req_i: запрос на начало подсчета
- start_data_i: входные данные для подсчета
- ready_i: сигнал готовности приема результата

Работа модуля:

- Модуль freq_div делит частоту тактового сигнала clk и генерирует сигнал fd_clk с пониженной в 10 раз частотой.
- Модуль shift_left последовательно сдвигает входные данные start_data_i в регистр data_out на каждом такте fd_clk, пока shlft_en активен.
- Модуль counter_upd считает количество тактовых сигналов.
- Модуль count_free управляет работой shift_left и counter_upd с помощью конечного автомата с тремя состояниями: WAIT, READ и COUNT.
 - В состоянии WAIT модуль ожидает запроса start_req_i. Когда запрос получен, модуль переходит в состояние READ.
 - В состоянии READ модуль разрешает сдвиг данных в shift_left и загружает значение в счетчик counter_upd (сколько тактов ему надо отсчитать). Когда start_req_i становится неактивным, модуль переходит в состояние COUNT.
 - В состоянии COUNT модуль разрешает счетчику counter_upd считать количество тактов. Когда счетчик достигает нужного значения, модуль ждет сигнала ready_i, чтобы отправить результат и перейти обратно в состояние WAIT.

Выходные данные:

- result_rsp_o: результат подсчета, равный 1, когда счетчик достигает нуля, и 0 в остальных случаях.
- busy_o: сигнал занятости, указывающий, что модуль выполняет подсчет.

Результаты тестирования:

```
[T=0] Test 1: Reset
[T=222] Test 2: Count
[T=4440] All tests passed
```

4 FIFO

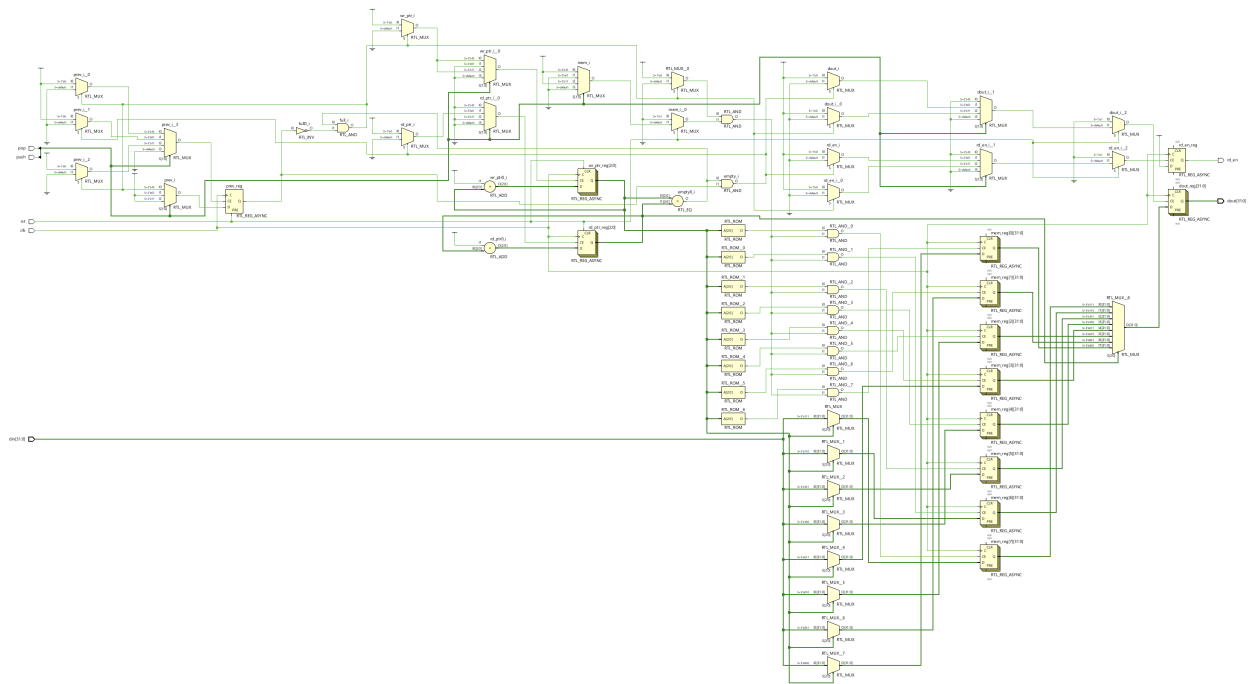


Рис. 12: Схема FIFO

Входные данные:

- clk: тактовый сигнал
- rst: сигнал сброса
- din: входные данные
- push: сигнал записи данных в fifo
- pop: сигнал чтения данных из fifo

Работа модуля:

- Модуль fifo использует два указателя: rd_ptr (указатель чтения) и wr_ptr (указатель записи) для отслеживания головы и хвоста буфера.
- Данные хранятся в памяти mem, которая представляет собой массив регистров размером 2^{PTR_WIDTH} .
- Когда сигнал push активен и буфер не заполнен, входные данные din записываются в память mem по адресу wr_ptr, и указатель записи wr_ptr увеличивается на 1.
- Когда сигнал pop активен и буфер не пуст, данные из памяти mem по адресу rd_ptr выводятся на выход dout, сигнал rd_en устанавливается в 1, указывая на то, что данные доступны для чтения, и указатель чтения rd_ptr увеличивается на 1.
- Если оба сигнала push и pop активны одновременно, и буфер не заполнен, происходит сначала запись, потом чтение данных.

- Сигналы empty и full указывают на состояние буфера: пустой (empty) или заполненный (full). Они определяются на основе значений указателей чтения и записи, а также предыдущего действия (push или pop).

Выходные данные:

- dout: выходные данные
- rd_en: сигнал, указывающий на то, что данные доступны для чтения

Результаты тестирования:

Test 1: Basic write/read
 Test 2: Overflow condition
 Test 3: Underflow condition
 Test 4: PUSH **and** POP on the same clock cycle
 [T=675] All tests passed

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны и протестированы следующие устройства:

- Счетчик с асинхронным сбросом и сигналом разрешения.
- Сдвиговый регистр с параллельной загрузкой и последовательным сдвигом вправо.
- Конечный автомат, вычисляющий функцию $(A/2 + B) * 8 + (A - B/2) * 4$.
- Делитель частоты, уменьшающий частоту на 10 раз.
- Устройство COUNT_FREE, считающее количество единиц во входном потоке.
- FIFO, реализующая очередь с фиксированным размером.

Вопрос: На что влияет не учитывание всех учитывать всех возможных комбинации входных данных?

Ответ:

- В комбинационной возникают засчетки

```
'timescale 1ns / 1ps
```

```
module test(
    input [1:0] sel,
    input [7:0] a, b,
    output reg [7:0] out
);
    always @(*) begin
        case (sel)
            2'b00: out = a;
            2'b01: out = b;
        endcase
    end
endmodule
```

Синтезатор не может определить, какое значение должен принимать выход out для нерассмотренных комбинаций входов. Поэтому он может реализовать выход как latch (триггер с асинхронным установлением), который будет сохранять предыдущее значение

Rule ID	RTL Name	RTL Hierarchy	Message Body	File Name
▼ INFER				
▼ INFER-1				
INFER-1# 1	out_reg	test	Inferred latch for signal 'out_reg'	test.v : 10
▼ INFER-2				
INFER-2# 1		test	Case statement conditions not fully specified	test.v : 9

Рис. 13: Vivado сигнализирует о возникновении засchelки

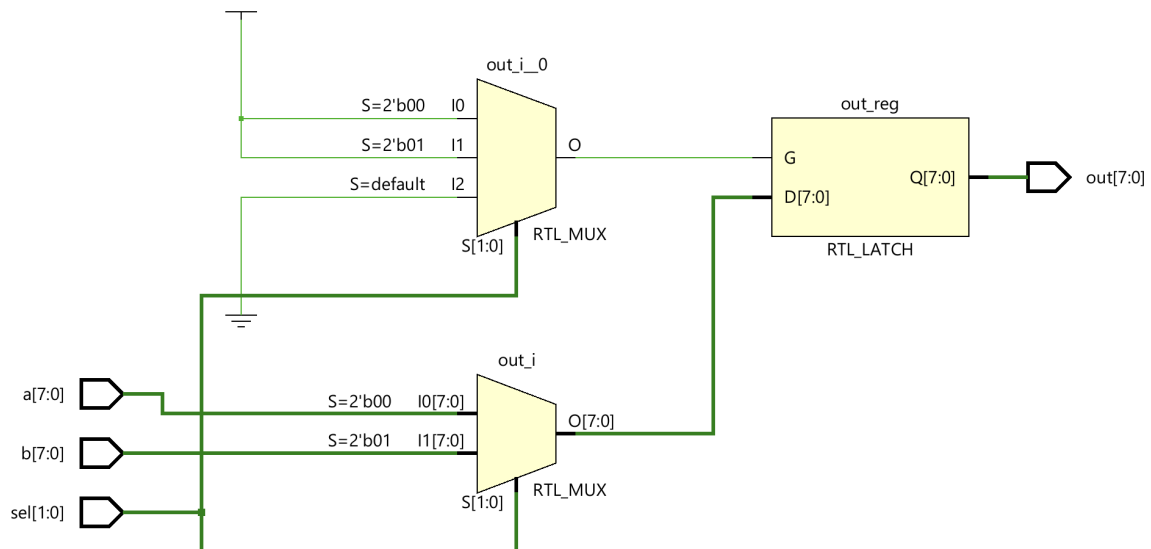


Рис. 14: Засchelка

Избавляемся от засchelки:

```
'timescale 1ns / 1ps
```

```
module test(  
    input [1:0] sel ,  
    input [7:0] a, b,  
    output reg [7:0] out  
);  
    always @(*) begin  
        case (sel)  
            2'b00: out = a;  
            2'b01: out = b;  
            default: out = a;  
        endcase
```

```

    end
endmodule

```

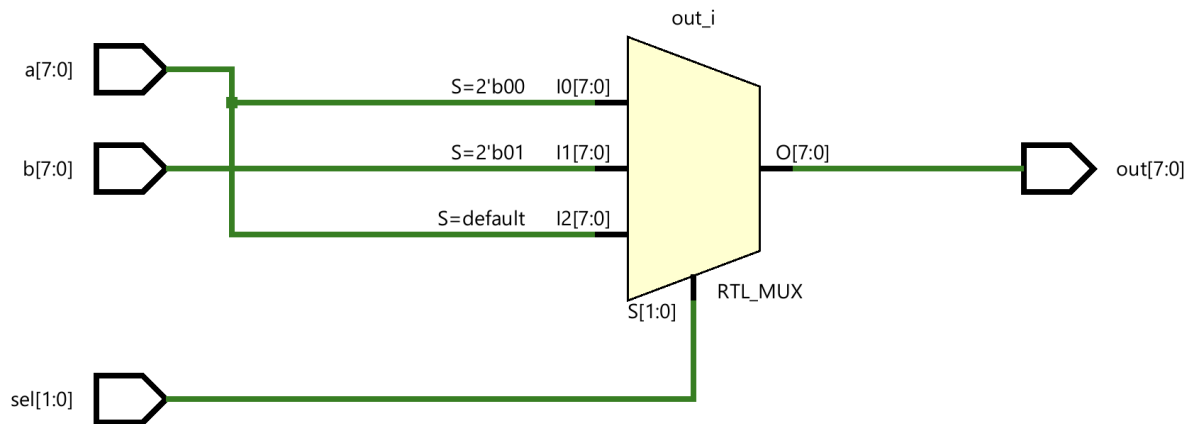


Рис. 15: Без засчетки

- В последовательностной логике появляется дополнительный мультиплексор, если не было управления разрешением (enable)

```

`timescale 1ns / 1ps

```

```

module test(
    input [1:0] sel ,
    input clk ,
    input [7:0] a, b,
    output reg [7:0] out
);
always @(posedge clk) begin
    case (sel)
        2'b00: out <= a;
        2'b01: out <= b;
    endcase
end
endmodule

```

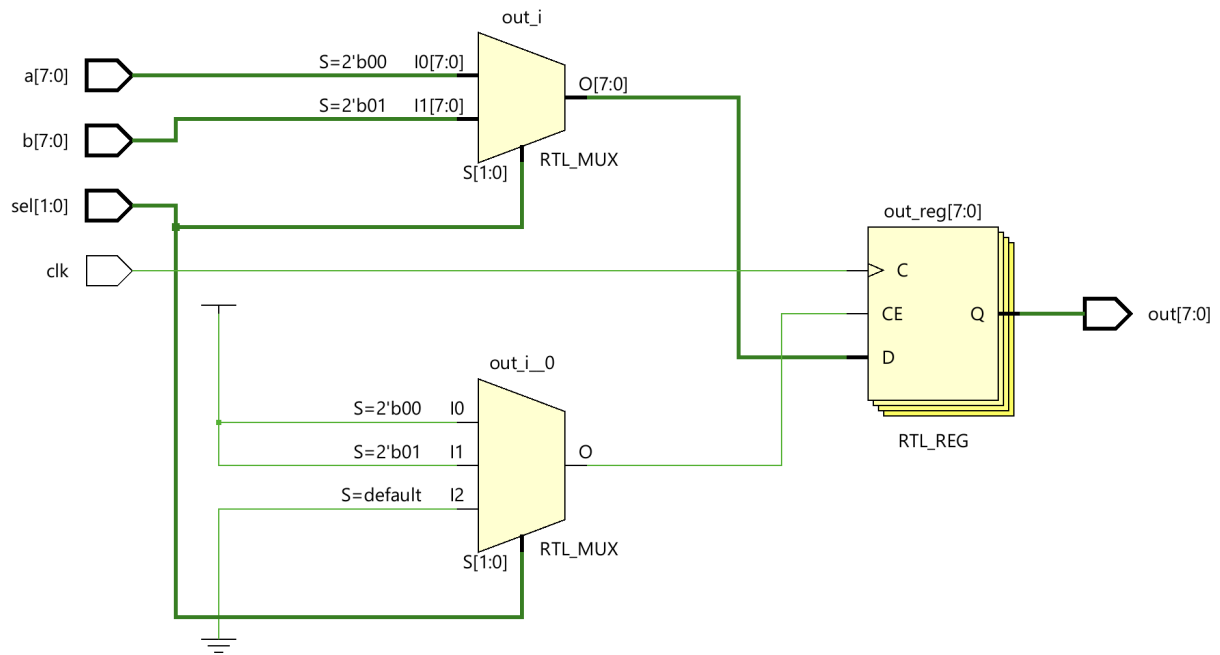


Рис. 16: Дополнительный мультиплексор

```

`timescale 1ns / 1ps

module test(
    input [1:0] sel ,
    input clk ,
    input [7:0] a, b,
    output reg [7:0] out
);
always @(posedge clk) begin
    case (sel)
        2'b00: out <= a;
        2'b01: out <= b;
        default: out <= a;
    endcase
end
endmodule

```

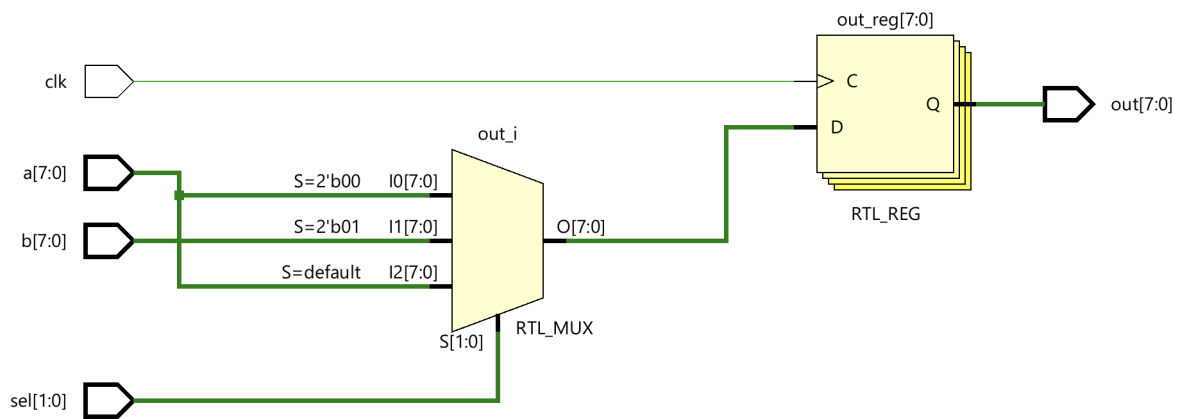


Рис. 17: Один мультиплексор

Вопрос: 18-19 counter что будет если убрать else ,что если оставить

```
'timescale 1ns / 10ps
```

```
module counter
#(
    parameter WIDTH = 32
)
(
    input clk ,
    input rst_n ,
    input enable ,
    output reg [WIDTH - 1:0] cnt
);
    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
        if (!rst_n)
            cnt <= {WIDTH{1'b0}};
        else if (enable)
            cnt <= cnt + 1'b1;
        else
            cnt <= cnt;
    end
endmodule
```

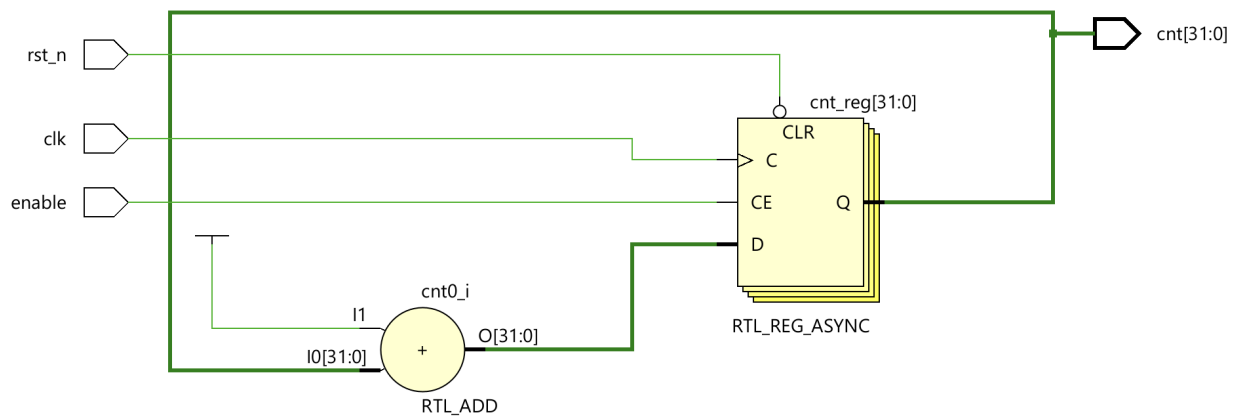



Рис. 18: RTL схема счетчика

Ничего не измениться так как и без else были описаны все возможные входные значения.

Вопрос, задание: сократить количество FF

RQA Score	QoR Suggestions	LUT	FF	BRAM	URAM	DSP	Start	Elapsed	Run Strategy	Report Strategy	Part
		286	182	0	0	0	4/20/24, 10:39 PM	00:01:00	Vivado Synthesis Defaults (Vivado Synthesis 2023)	Vivado Synthesis Default Reports (Vivado Synthesis 2023)	xc7a100tcr

Рис. 19: Было

Total Power	Failed Routes	Methodology	^ 1	RQA Score	QoR Suggestions	LUT	FF	BRAM	URAM	DSP	Start	Elapsed	Run Strategy	Report Strategy
						208	113	0	0	0	4/22/24, 11:45 AM	00:00:52	Vivado Synthesis Defaults (Vivado Synthesis 2023)	Vivado Synthesis Default Reports (Vivado Synthesis 2023)
													Vivado Implementation Defaults (Vivado Implementation 2023)	Vivado Implementation Default Reports (Vivado Implementation 2023)

Рис. 20: Стало