

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования "Национальный Исследовательский Университет ИТМО"
Мегафакультет Компьютерных Технологий и Управления
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Вариант №4
Лабораторная работа 2
по дисциплине
‘Функциональная схемотехника’

Выполнил Студент группы Р33102
Лапин Алексей Александрович
Преподаватель:
Васильев С.Е.

г. Санкт-Петербург
2024г.

Содержание

1	Задание	3
1.1	Описание лабораторной работы	3
1.2	Таблица варианта	3
2	Выполнение	3
2.1	Счётчик	3
2.1.1	Разработанный модуль	4
2.1.2	Тестовый план:	4
2.2	Сдвиговый регистр	7
2.2.1	Разработанный модуль	7
2.2.2	Тестовый план:	8
2.3	Конечный автомат	10
2.3.1	Разработанный модуль	11
2.3.2	Тестовый план:	15
2.4	Делитель частоты	19
2.4.1	Разработанный модуль	19
2.4.2	Тестовый план:	20
3	Функция COUNT FREE	22
4	FIFO	23

1 Задание

1.1 Описание лабораторной работы

Лабораторная работа №2 посвящена проектированию последовательной логики на уровне регистровых передач с использованием языка описания аппаратуры Verilog HDL.

В первой части работы предлагается разработать несколько простых блоков цифровой последовательной логики и объединить их для выполнения заданной функции в одно функционирующее устройство.

Во второй части работы предлагается разработать устройство, управляющее входным потоком данных с помощью одного из указанных алгоритмов обработки.

1.2 Таблица варианта

Вариант	Функция 1	FSM	Функция 2	Разряд ности	Делитель частоты
4	COUNT_FREE	FSM_1	FIFO	32 бит	10

2 Выполнение

2.1 Счётчик

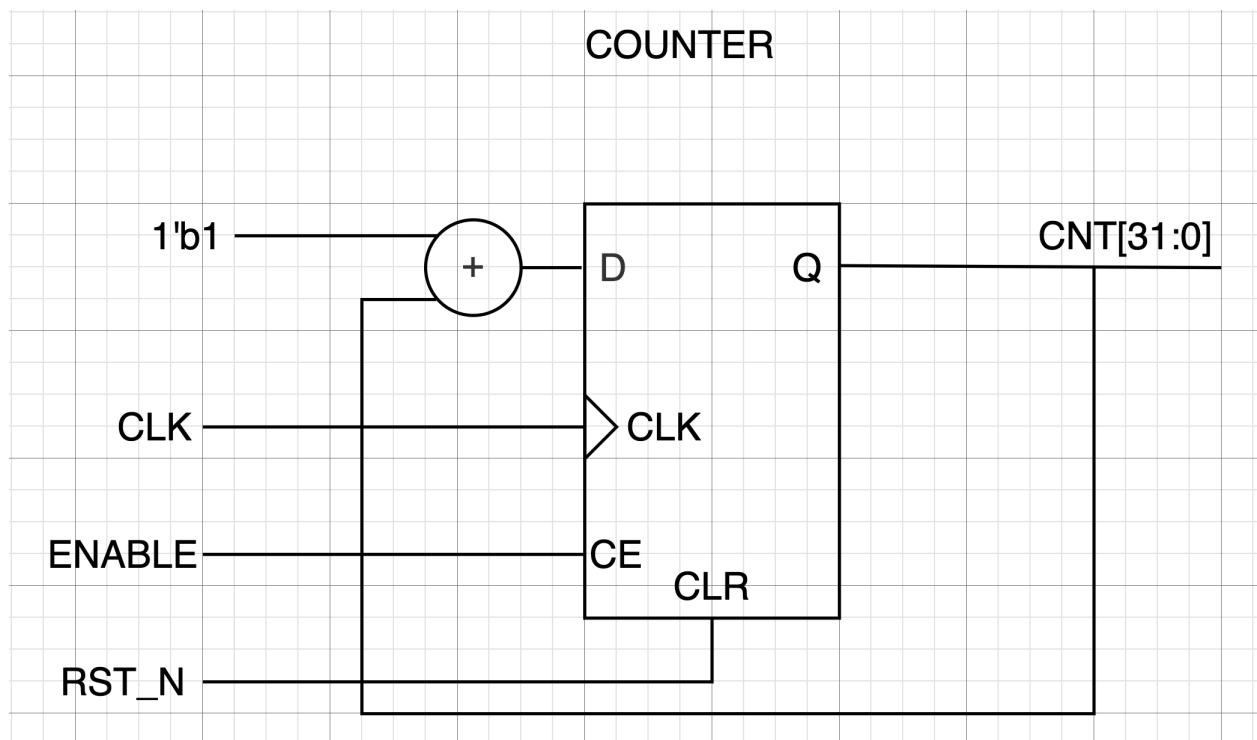


Рис. 1: Синхронный счетчик по переднему фронту с асинхронным сбросом и сигналом разрешения, 32 разряда.

Счетчик тактируется от CLK по переднему фронту. Когда уровень enable высокий, то счетчик инкрементируется, когда уровень низкий — счетчик сохраняет свое значение с предыдущего такта.

По заднему фронту rst_n счетчик асинхронно сбрасывается в 0.

На выходе счетчика по переднему фронту выставляется значение $Q(t - 1) + 1$ по модулю разрядности счетчика.

2.1.1 Разработанный модуль

```
1 module counter
2 #(
3     parameter WIDTH = 32
4 )
5 (
6     input clk,
7     input rst_n,
8     input enable,
9     output reg [WIDTH - 1:0] cnt
10 );
11     always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
12         if(!rst_n)
13             cnt <= {WIDTH{1'b0}};
14         else if (enable)
15             cnt <= cnt + 1'b1;
16         else
17             cnt <= cnt;
18     end
19 endmodule
```

2.1.2 Тестовый план:

Области эквивалентности:

- enable = 1, rst_n = 1 – инкремент
- enable = 1, rst_n = 0 – сброс
- enable = 0, rst_n = 1 – сохранение значения

```
1 `timescale 1ns/10ps
2 `include "counter/src/counter.v"
3
4 module counter_tb;
5     localparam WIDTH = 32;
6
7     reg clk;
8     reg rst_n;
9     reg enable;
10    wire [WIDTH-1:0] cnt;
11
12    reg [WIDTH-1:0] tst_out;
13
14    reg passed = 1'b1;
15
16    counter #(.WIDTH(WIDTH)) counter_dut(
17        .clk (clk),
18        .rst_n (rst_n),
```

```

19         .enable (enable),
20         .cnt (cnt)
21     );
22
23     /* Clock generation */
24     initial begin
25         clk = 0;
26         forever #10 clk = !clk;
27     end
28
29     task check;
30     begin
31         if(tst_out != cnt) begin
32             $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
33                     $time, tst_out, cnt);
34             passed = 1'b0;
35         end
36     end
37 endtask
38
39 integer i;
40 initial begin
41     rst_n = 0;
42     enable = 1;
43     #1 rst_n = 1;
44
45     tst_out = {WIDTH{1'b0}};
46
47     /* Test 1: Count to 10 */
48     for(i = 1; i < 10; i = i + 1) begin
49         @(posedge clk) begin
50             tst_out = i;
51         end
52         @(negedge clk) check;
53     end
54
55     /* Test 2: Reset, Should Be 0 */
56     @(posedge clk) begin
57         rst_n <= 0;
58         tst_out <= 0;
59     end
60     @(negedge clk) check;
61
62     rst_n <= 1;
63
64     /* Test 3: Count to 3 */
65     for(i = 1; i < 3; i = i + 1) begin
66         @(posedge clk) begin
67             tst_out = i;
68         end
69         @(negedge clk) check;
70     end

```


2.2 Сдвиговый регистр

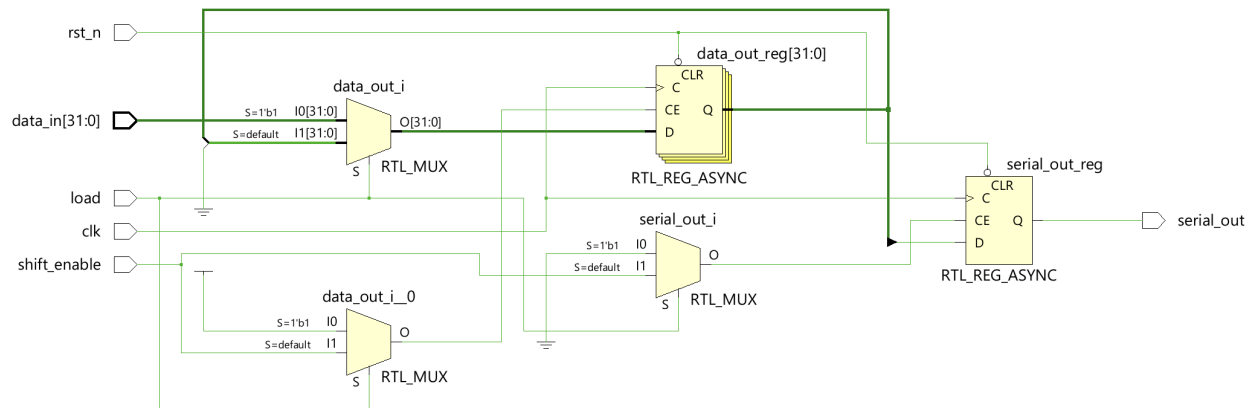


Рис. 3: Схема сдвигового регистра с параллельной загрузкой и последовательным сдвигом вправо

Сдвиговый регистр с параллельной загрузкой и последовательным сдвигом вправо. Каждый фронт тактового сигнала, при наличии активного сигнала разрешения, выполняется операция сдвига вправо. При наличии активного сигнала загрузки, в регистр загружается значение с входа D. По заднему фронту сигнала сброса, регистр сбрасывается в 0.

2.2.1 Разработанный модуль

```
1 /* 32 - bit Right Shift register with shift_enable */
2 module shift_right
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input clk,
8     input rst_n,
9     input [WIDTH - 1:0] data_in,
10    input shift_enable,
11    input load,
12    output reg serial_out
13 );
14
15    reg [WIDTH - 1:0] data_out;
16    always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
17        if (!rst_n)
18            {serial_out, data_out} <= {1'b0, {WIDTH-1{1'b0}}};
19        else if(load)
20            data_out <= data_in;
21        else if (shift_enable)
22            {data_out[WIDTH-1:0], serial_out} <= {1'b0,
23                                                    data_out[WIDTH-1:0]};
24        else
25            data_out <= data_out;
```

```

25     end
26
27 endmodule

```

2.2.2 Тестовый план:

1. Протестировать сдвиг при пустом буфере.
2. Протестировать сброс регистра.
3. Протестировать загрузку значения в регистр.
4. Протестировать сдвиг данных после сброса.

 


Рис. 4: Временная диаграмма работы сдвигового регистра

```

1  `timescale 1ns/100ps
2  `include "shift_right/src/shift_right.v"
3
4  module shift_right_tb;
5      localparam WIDTH=32;
6
7      reg clk;
8      reg rst_n;
9      reg [WIDTH-1:0] data_in;
10     reg shift_en;
11     reg load;
12     wire serial_out;
13
14     reg passed = 1;
15
16     reg tst_out;
17     reg [WIDTH-1:0] tst_temp;
18     reg [WIDTH-1:0] tst_value = 32'hFF123456;
19
20     shift_right #(.WIDTH(WIDTH)) shift_right_dut (
21         .clk(clk),
22         .load(load),
23         .rst_n(rst_n),
24         .data_in(data_in),
25         .shift_enable(shift_en),
26         .serial_out(serial_out)
27     );
28

```



```

29  /* Clock generation */
30  initial begin
31      clk = 0;
32      forever #10 clk = ~clk;
33  end
34
35  task check;
36      begin
37          if(tst_out != serial_out) begin
38              $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
39                  $time, tst_out, serial_out);
40              passed = 0;
41          end
42      end
43  endtask
44
45  integer i;
46
47  initial begin
48      $dumpfile("build/shift_right.vcd");
49      $dumpvars(1);
50      $display("##### Starting simulation
51      #####");
52
53      shift_en = 0;
54      rst_n = 1;
55      load = 0;
56
57      tst_temp = tst_value;
58
59      @(negedge clk) begin
60          data_in <= tst_value;
61          load <= 1;
62      end
63      @(negedge clk) begin
64          load <= 0;
65      end
66      shift_en <= 1;
67
68      /* Test: Load value */
69      $display("##### TEST: Load value #####");
70      for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin
71          @(posedge clk)
72              {tst_temp[WIDTH-1:0], tst_out} <= {1'b0,
73                  tst_temp[WIDTH-1:0]};
74          @(negedge clk) check;
75      end
76
77      /* Test: Reset, Should Be 0 */
78      $display("##### TEST: Reset #####");
79      rst_n = 0;
80      tst_out = 0;
81      @(posedge clk) check;

```

```

79     rst_n = 1;
80
81     /* Test: Buffer is empty */
82     $display("##### TEST: Buffer is empty #####");
83     @(posedge clk) check;
84
85     /* Test: Shift right continue */
86     $display("##### TEST: Shift right continue #####");
87     @(negedge clk) begin
88         tst_temp <= tst_value;
89         data_in <= tst_value;
90         load <= 1;
91     end
92     @(negedge clk) begin
93         load <= 0;
94     end
95     shift_en <= 1;
96
97     for (i = 0; i < 16; i = i + 1) begin
98         @(posedge clk)
99             {tst_temp[WIDTH-1:0], tst_out} <= {1'b0,
100                 tst_temp[WIDTH-1:0]};
101         @(negedge clk) check;
102     end
103     if(passed)
104         $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
105     else
106         $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
107     #10; $finish;
108
109 end
110 endmodule

```

Результаты тестирования:

```

##### Starting simulation #####
##### TEST: Load value #####
##### TEST: Reset #####
##### TEST: Buffer is empty #####
##### TEST: Shift right continue #####
[T=1060] All tests passed

```

2.3 Конечный автомат

 


Рис. 5: Схема конечного автомата

Конечный автомат состоит из 7 состояний, которые соответствуют последовательным этапам вычисления функции $(A/2 + B) * 8 + (A - B/2) * 4$. Чтобы автомат перешел в начальное состояние, необходимо подать сигнал сброса rst. Когда автомат закончит работу он устанавливает сигнал ready в 1 и переходит в первое состояние, где ожидает сигнала сброса.

2.3.1 Разработанный модуль

Сумматор

```
1 'timescale 1ps/1ps
2 module adder
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] x, y,
8     output [WIDTH - 1:0] z
9 );
10     assign z = x + y;
11 endmodule
```

Делитель на 2

```
1 'timescale 1ps/1ps
2 module div2
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] in,
8     output [WIDTH - 1:0] out
9 );
10     assign out = in >> 1;
11 endmodule
```

Умножитель на 8

```
1 'timescale 1ps/1ps
2 module mul2
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] in,
8     output [WIDTH - 1:0] out
9 );
10     assign out = in << 1;
11 endmodule
```

Вычитатель

```
1 'timescale 1ps/1ps
2 module sub
3 #(
4     parameter WIDTH = 32
```

```

5 )
6 (
7     input [WIDTH - 1:0] x, y,
8     output [WIDTH - 1:0] z
9 );
10     assign z = x + (~y) + 1;
11
12 endmodule

```

Конечный автомат

```

1  'include "fsm/src/sub.v"
2  'include "fsm/src/adder.v"
3  'include "fsm/src/mul2.v"
4  'include "fsm/src/div2.v"
5  module fsm
6  #(
7      parameter WIDTH = 32,
8      parameter OP_WIDTH = WIDTH + 3
9  )
10 (
11     input clk,
12     input [WIDTH - 1:0] a, b,
13     input rst_n,
14     output reg[OP_WIDTH-1:0] out,
15     output reg ready
16 );
17
18     localparam [3:0]
19         S0 = 4'b0000,
20         S1 = 4'b0001,
21         S2 = 4'b0010,
22         S3 = 4'b0011,
23         S4 = 4'b0100,
24         S5 = 4'b0101,
25         S6 = 4'b0110,
26         S7 = 4'b0111;
27     reg [3:0] state;
28
29     /* registers to store intermediate results */
30     reg[OP_WIDTH - 1:0] reg1, reg2, reg3, reg4;
31
32     reg[1:0] mul_cnt = 0;
33
34     /* instantiate div2 module */
35     reg [OP_WIDTH - 1:0] div2_in;
36     wire [OP_WIDTH - 1:0] div2_out;
37     div2 #(.WIDTH(OP_WIDTH)) div2_inst (
38         .in(div2_in),
39         .out(div2_out)
40     );
41
42     /* instantiate adder module */
43     reg [OP_WIDTH - 1:0] add_a, add_b;

```

```

44 wire [OP_WIDTH - 1:0] add_z;
45 adder #(.WIDTH(OP_WIDTH)) add_inst (
46     .x(add_a),
47     .y(add_b),
48     .z(add_z)
49 );
50
51 /* instantiate mul2 module */
52 reg [OP_WIDTH - 1:0] mul2_in;
53 wire [OP_WIDTH - 1:0] mul2_out;
54 mul2 #(.WIDTH(OP_WIDTH)) mul2_inst (
55     .in(mul2_in),
56     .out(mul2_out)
57 );
58
59 /* instantiate sub module */
60 reg [OP_WIDTH - 1:0] sub_a, sub_b;
61 wire [OP_WIDTH - 1:0] sub_z;
62 sub #(.WIDTH(OP_WIDTH)) sub_inst (
63     .x(sub_a),
64     .y(sub_b),
65     .z(sub_z)
66 );
67
68 always @(posedge clk, negedge rst_n) begin
69     if (!rst_n) begin
70         state <= S0;
71         out <= {WIDTH + 4{1'b0}};
72         ready <= 1'b0;
73     end
74     else begin
75         case (state)
76             S0: begin
77                 if(!ready) begin
78                     /* load A and B */
79                     reg1 <= a;
80                     reg2 <= b;
81                     reg3 <= a;
82                     reg4 <= b;
83                     state <= S1;
84                 end
85             end
86             S1: begin
87                 /* reg1 = (A / 2) */
88                 reg1 <= div2_out;
89                 state <= S2;
90             end
91             S2: begin
92                 /* reg1 = (A / 2 + B) */
93                 reg1 <= add_z;
94                 state <= S3;
95             end
96             S3: begin

```

```

97         /* reg4 = (B / 2) */
98         reg4 <= div2_out;
99         state <= S4;
100     end
101     S4: begin
102         /* reg3 = (A - B / 2)*/
103         reg3 <= sub_z;
104         state <= S5;
105     end
106     S5: begin
107         /* reg1 = ((A / 2) + B) * 8 */
108         if(mul_cnt !== 2'd2) begin
109             reg1 <= mul2_out;
110             mul_cnt <= mul_cnt + 1;
111             state <= S5;
112         end
113         else begin
114             mul_cnt <= 0;
115             reg1 <= mul2_out;
116             state <= S6;
117         end
118     end
119     S6: begin
120         /* reg3 = (A - B / 2) * 4 */
121         if (mul_cnt !== 2'd1) begin
122             reg3 <= mul2_out;
123             mul_cnt <= mul_cnt + 1;
124             state <= S6;
125         end
126         else begin
127             mul_cnt <= 0;
128             reg3 <= mul2_out;
129             state <= S7;
130         end
131     end
132     S7: begin
133         /* out = ((A / 2) + B) * 8 + (A - B / 2) * 4 */
134         out <= add_z;
135         state <= S0;
136         ready <= 1'b1;
137     end
138     default:
139         state <= state;
140 endcase
141 end
142 end
143
144 /* Connect inputs of adder, mul2, sub and div2 */
145 always@(*) begin
146     case (state)
147         S1: begin
148             div2_in = reg1;
149         end

```

```

150         S2: begin
151             add_a = reg1;
152             add_b = reg2;
153         end
154         S3: begin
155             div2_in = reg4;
156         end
157         S4: begin
158             sub_a = reg3;
159             sub_b = reg4;
160         end
161         S5: begin
162             mul2_in = reg1;
163         end
164         S6: begin
165             mul2_in = reg3;
166         end
167         S7: begin
168             add_a = reg1;
169             add_b = reg3;
170         end
171         default: begin
172             div2_in = 0;
173             add_a = 0;
174             add_b = 0;
175             mul2_in = 0;
176             sub_a = 0;
177             sub_b = 0;
178         end
179     endcase
180 end
181 endmodule

```

2.3.2 Тестовый план:

1. Протестировать правильность вычисления функции на любых валидных входных данных.
2. Протестировать сброс автомата.
3. Протестировать максимальные значения входных аргументов. $a = 2^{32} - 1$ and $b = 2^{32} - 1$
4. Протестировать значения 0 входных аргументов. $a = 0$ and $b = 0$
5. Протестировать минимальные значения входных аргументов. $a = -2^{31}$ and $b = -2^{31}$

```

1 'timescale 1ps/1ps
2 'include "fsm/src/fsm.v"
3 module fsm_tb;
4     localparam WIDTH = 32;
5     localparam OP_WIDTH = WIDTH + 3;

```

```

6   reg clk;
7   reg [WIDTH - 1:0] a, b;
8   reg rst_n;
9   wire ready;
10  wire [OP_WIDTH-1:0] out;
11  reg passed = 1;
12  reg [OP_WIDTH-1:0] tst_out;
13  fsm #(.WIDTH(WIDTH)) fsm_dut (
14      .clk(clk),
15      .rst_n(rst_n),
16      .a(a),
17      .b(b),
18      .out(out),
19      .ready(ready)
20  );
21
22  /* Clock generation */
23  initial begin
24      clk = 0;
25      forever #10 clk = ~clk;
26  end
27
28  task check;
29      begin
30          if(tst_out !== out) begin
31              $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
32                  $time, tst_out, out);
33              passed = 0;
34          end
35      end
36  endtask
37
38  task calfunc(input [WIDTH - 1:0] a, b, output [OP_WIDTH-1:0]
39      out);
40      begin
41          out = ((a / 2) + b) * 8 + (a - (b / 2)) * 4;
42      end
43  endtask
44
45  initial begin
46      $dumpfile("build/fsm.vcd");
47      $dumpvars(1);
48
49      $monitor("[T=%0d] state->%0d, reg1=%0d, reg2=%0d, reg3=%00d,
50          reg4=%0d, mul_cnt=%0d, ready=%b, out=%0d",
51          $time, fsm_dut.state, fsm_dut.reg1, fsm_dut.reg2,
52          fsm_dut.reg3, fsm_dut.reg4, fsm_dut.mul_cnt,
53          fsm_dut.ready, fsm_dut.out);
54
55      rst_n = 0;
56
57      /* Test: a = 6 and b = 4 */
58      $display("[T=%0g] Test 1: a = 6, b = 4", $time);

```



```

54     @(negedge clk) begin
55         a <= 32'd6;
56         b <= 32'd4;
57         rst_n <= 1;
58     end
59     while (!ready) begin
60         @(posedge clk);
61     end
62     calfunc(a, b, tst_out);
63     check;
64
65     /* Test: Reset */
66     $display("[T=%0g] Test 2: Reset", $time);
67     @(negedge clk) begin
68         rst_n <= 0;
69         a <= 32'd1234;
70         b <= 32'd5678;
71     end
72     tst_out = 0;
73     @(posedge clk) check;
74
75     @(negedge clk) begin
76         rst_n <= 1;
77     end
78
79     while(!ready) begin
80         @(posedge clk);
81     end
82     calfunc(a, b, tst_out);
83     @(posedge clk) check;
84
85     /* Test: Max values a = 2^32 - 1 and b = 2^32 - 1 */
86     $display("[T=%0g] Test 3: a = 2^32 - 1, b = 2^32 - 1",
87             $time);
88     @(negedge clk) begin
89         // a = 2^31 - 1
90         a <= 32'h7FFFFFFF;
91         // b = 2^31 - 1
92         b <= 32'h7FFFFFFF;
93         rst_n <= 1;
94     end
95     while (!ready) begin
96         @(posedge clk);
97     end
98     calfunc(a, b, tst_out);
99     @(posedge clk) check;
100
101     /* Test: Zero values a = 0 and b = 0 */
102     $display("[T=%0g] Test 4: a = 0, b = 0", $time);
103     @(negedge clk) begin
104         a <= 32'h0;
105         b <= 32'h0;
106         rst_n <= 0;

```

```

106     end
107     @(negedge clk) begin
108         rst_n <= 1;
109     end
110     while (!ready) begin
111         @(posedge clk);
112     end
113     calfunc(a, b, tst_out);
114     @(posedge clk) check;
115
116     /* Test: Min values a = -2^31 and b = -2^31 */
117     $display("[T=%0g] Test 5: a = -2^31, b = -2^31", $time);
118     @(negedge clk) begin
119         // a = -2^31
120         a <= 32'h80000000;
121         // b = -2^31
122         b <= 32'h80000000;
123         rst_n <= 0;
124     end
125     @(negedge clk) begin
126         rst_n <= 1;
127     end
128     while (!ready) begin
129         @(posedge clk);
130     end
131     calfunc(a, b, tst_out);
132     @(posedge clk) check;
133
134     if(passed)
135         $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
136     else
137         $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
138     #30; $finish;
139 end
140
141 endmodule

```

Результаты тестирования:

```

[T=0] Test 1: a = 6, b = 4
[T=250] Test 2: Reset
[T=530] Test 3: a = 2^32 - 1, b = 2^32 - 1
[T=550] Test 4: a = 0, b = 0
[T=830] Test 5: a = -2^31, b = -2^31
[T=1110] All tests passed

```

 


Рис. 6: Временная диаграмма работы конечного автомата

2.4 Делитель частоты

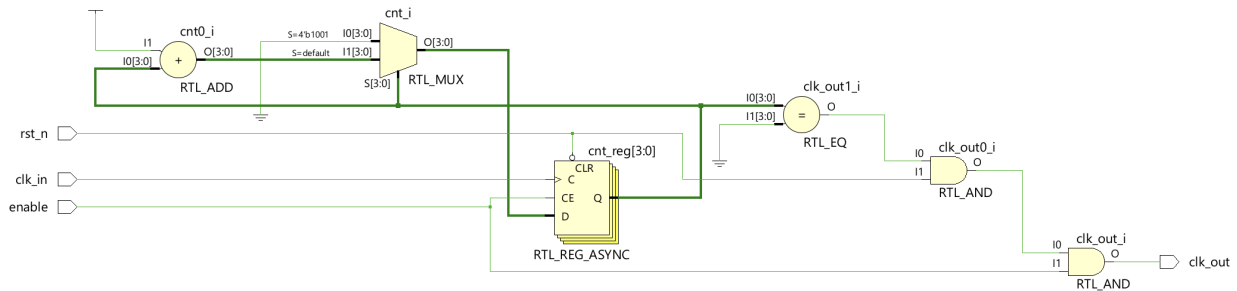


Рис. 7: Схема делителя частоты, уменьшает частоту на 10 раз

При подаче асинхронного сигнала сброса `rst` d-триггер сбрасывается. С каждым тактом инкрементируется значение регистра `cnt_reg` до тех пор, пока `cnt` не станет равным значению `DIV_CNT-1`. Тогда значение регистра `clk_out` становится равным 1 и обнуляется значение `cnt`.

2.4.1 Разработанный модуль

```

1  /* Frequency clock divider */
2  module freq_div
3  #(
4      parameter DIV_CNT = 10,
5      parameter WIDTH = $clog2(DIV_CNT)
6  )
7  (
8      input  clk_in,
9      input  rst_n,
10     input  enable,
11     output clk_out
12 );
13     reg [WIDTH-1:0] cnt;
14
15     always @(posedge clk_in or negedge rst_n) begin
16         if(!rst_n)
17             cnt <= {WIDTH{1'b0}};
18         else if (enable)
19             if (cnt == DIV_CNT - 1)

```

```

20         cnt <= {WIDTH{1'b0}};
21     else
22         cnt <= cnt + 1'b1;
23     else
24         cnt <= cnt;
25 end
26
27 assign clk_out = (cnt == 0 && rst_n && enable) ? 1'b1 : 1'b0;
28 endmodule

```

2.4.2 Тестовый план:

1. Протестировать правильное деление частоты на 10.
2. Протестировать сброс делителя.
3. Протестировать сигнал разрешения.
4. Протестировать продолжение работы после сброса.

```

1  `timescale 1ns/1ps
2  `include "freq_div/src/freq_div.v"
3
4  module freq_div_tb;
5      localparam DIV_CNT = 10;
6      reg  clk_in;
7      reg  rst_n;
8      reg  enable;
9      wire clk_out;
10     freq_div #(.DIV_CNT(DIV_CNT)) fd_dut(
11         .clk_in (clk_in),
12         .rst_n (rst_n),
13         .enable (enable),
14         .clk_out (clk_out)
15     );
16
17     reg passed = 1;
18     reg tst_out;
19
20     /* Clock generation */
21
22     initial begin
23         clk_in = 0;
24         forever #10 clk_in = !clk_in;
25     end
26
27     task check;
28     begin
29         if(tst_out != clk_out) begin
30             $display("[T=%0g] Test failed: expected %g, got %g",
31                 $time, tst_out, clk_out);
31             passed = 1'b0;
32         end

```

```

33     end
34 endtask
35
36 integer i;
37 initial begin
38     $dumpfile("build/freq_div.vcd");
39     $dumpvars(1);
40     $monitor("[T=%0d] enable=%b, rst_n=%b, cnt=%0d, clk_out=%b",
41         $time, enable, rst_n, fd_dut.cnt, clk_out);
42
43     rst_n = 0;
44     enable = 1;
45     #1 rst_n = 1;
46
47     tst_out = 1'b0;
48
49     /* Test 1: Count test */
50     $display("[T=%0g] Test 1: Count test", $time);
51     for(i = 1; i < 98; i = i + 1) begin
52         @(posedge clk_in) begin
53             if(i % DIV_CNT == 0)
54                 tst_out = 1'b1;
55             else tst_out = 1'b0;
56         end
57         @(negedge clk_in) begin
58             check;
59         end
60     end
61
62     /* Test 2: Reset, Should Be 0 */
63     $display("[T=%0g] Test 2: Reset, Should Be 0", $time);
64     @(posedge clk_in) begin
65         rst_n <= 0;
66         tst_out <= 0;
67     end
68     @(negedge clk_in) check;
69
70     #1 rst_n = 1;
71
72     /* Test 3: Continue count */
73     $display("[T=%0g] Test 3: Continue count", $time);
74     for(i = 1; i < 98; i = i + 1) begin
75         @(posedge clk_in) begin
76             if(i % DIV_CNT == 0)
77                 tst_out = 1'b1;
78             else tst_out = 1'b0;
79         end
80         @(negedge clk_in) begin
81             check;
82         end
83     end
84 end

```

```

85      /* Test 4: Enable disable */
86      $display("[T=%0g] Test 4: Enable disable", $time);
87      rst_n = 0;
88      enable <= 0;
89      @(posedge clk_in) begin
90          tst_out <= 0;
91          rst_n <= 1;
92      end
93      repeat(93) @(negedge clk_in) check;
94
95      if(passed)
96          $display("[T=%0g] All tests passed", $time);
97      else
98          $display("[T=%0g] Some tests failed", $time);
99      #30; $finish;
100
101  end
102 endmodule

```

 


Рис. 8: Временная диаграмма работы делителя частоты

Результаты тестирования:

[T=1] Test 1: Count test
 [T=1940] Test 2: Reset, Should Be 0
 [T=1961] Test 3: Continue count
 [T=3900] Test 4: Enable **disable**
 [T=5760] All tests passed

3 Функция COUNT FREE

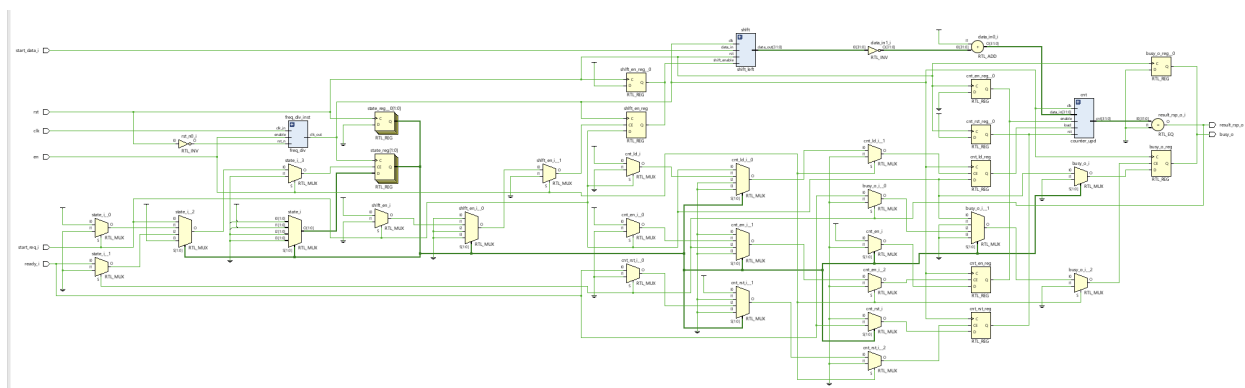


Рис. 9: Схема функции COUNT_FREE

Результаты тестирования:

[T=0] Test 1: Reset

[T=222] Test 2: Count

[T=4440] All tests passed

4 FIFO

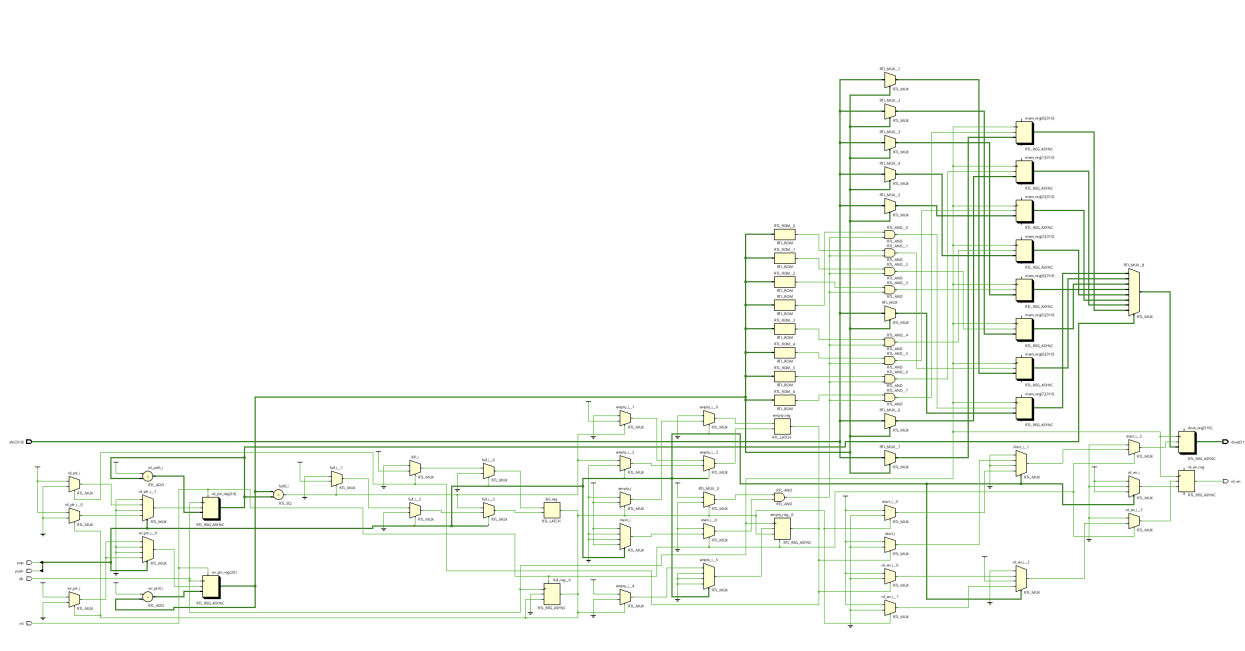


Рис. 10: Схема FIFO

Результаты тестирования:

Test 1: Basic write/read

Test 2: Overflow condition

Test 3: Underflow condition

Test 4: PUSH and POP on the same clock cycle

[T=675] All tests passed